



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ANEXOS LABORATORIO 5

Guamán Jhennifer, Lema Brianda, Mayorga Christopher

Universidad de las Fuerzas Armadas, Av. General Rumiñahui s/n Sangolquí-Ecuador
(jtgualan, blema, cdmayorga3)@espe.edu.es

8 de Julio del 2020

Laboratorio de Circuitos Eléctricos NRC: 8703

Instructor: Darwin Alulema

ANEXOS

Cálculos circuito equivalente Thévenin

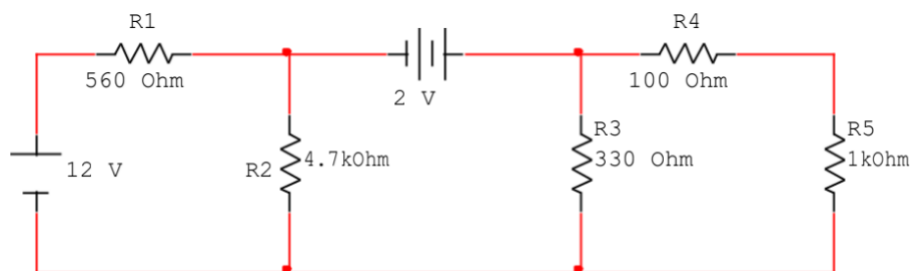


Figure 1. Circuito para comprobar el Teorema de Thévenin

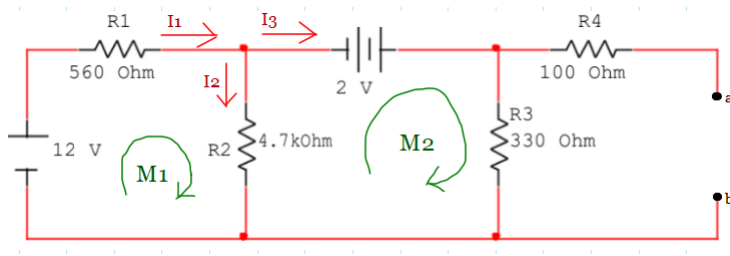


Figure 2. Primer paso, quitamos R5 y lo convertimos en una tensión en circuito abierto

A

$$(0.1) \quad I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

M1

$$(0.2) \quad \begin{aligned} 12V - 560I_1 - 4700I_2 &= 0 \\ 560I_1 + 4700I_2 &= 12V \\ 560I_1 + 4700I_2 &= 12V \\ \hline 4 \\ 140I_1 + 1175I_2 &= 3V \end{aligned}$$

M2

$$(0.3) \quad \begin{aligned} -2V - 330I_3 + 4700I_2 &= 0 \\ 4700I_2 - 330I_3 &= 2V \\ 4700I_2 - 330I_3 &= 2V \\ \hline 2 \\ 2350I_2 + 165I_3 &= 1V \end{aligned}$$

$$(0.4) \quad \begin{vmatrix} I_1 & I_2 & I_3 & \text{RTA} \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 140 & 1175 & 0 & 3 \\ 0 & 2350 & 165 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(0.4) \quad I_1 = 0,012A$$

$$(0.5) \quad I_2 = 0,0012A$$

(0.6) $I_3 = 0,011A$

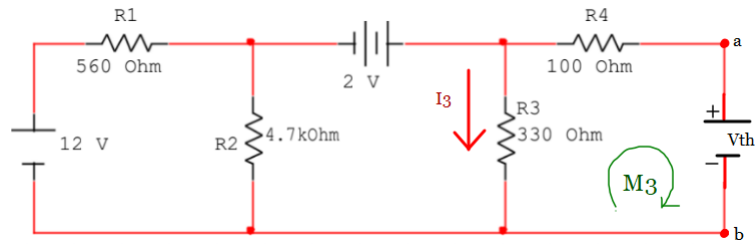


Figure 3. Calculamos el voltaje de Thévenin

(0.7)

$$-V_{th} + 330I_3 = 0$$

$$V_{th} = 330I_3$$

$$V_{th} = 330(0,011)$$

$$V_{th} = 3.63V$$

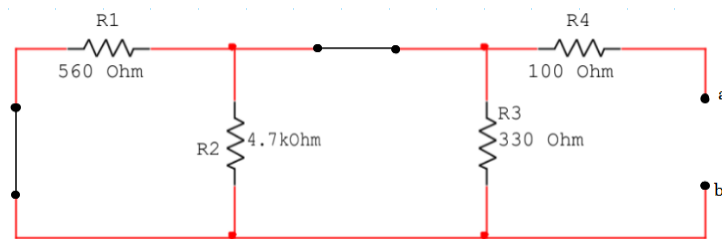


Figure 4.

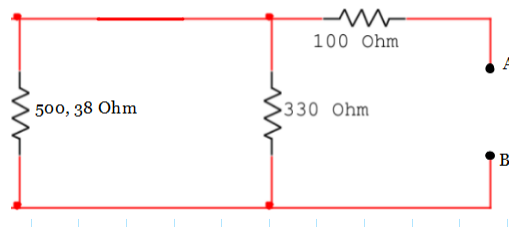


Figure 5.

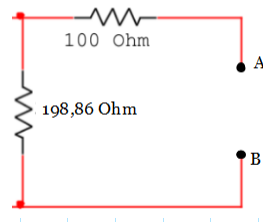


Figure 6.

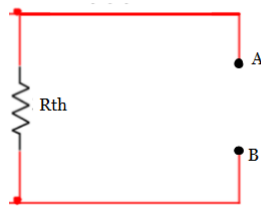


Figure 7.

(0.8)

$$R_{th} = 100 + 198,86$$

$$R_{th} = 298,86 \text{ Ohm}$$

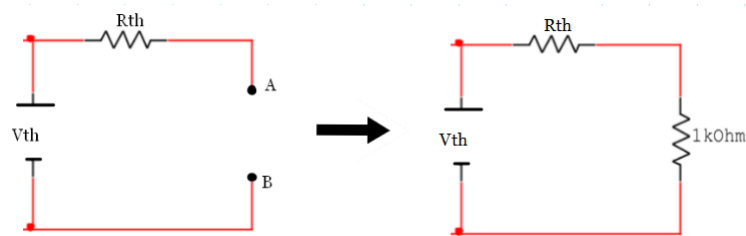


Figure 8.



Figure 9.

$$I = \frac{V}{R}$$

$$(0.9) \quad I = \frac{3,63V}{1298,86\Omega}$$

$$I = 2,79mA$$

$$V = I \times R$$

$$(0.10) \quad V = 2,79 \times 10^{-3}A \times 1000\Omega$$

$$V = 2,79V$$

Cálculos circuito original

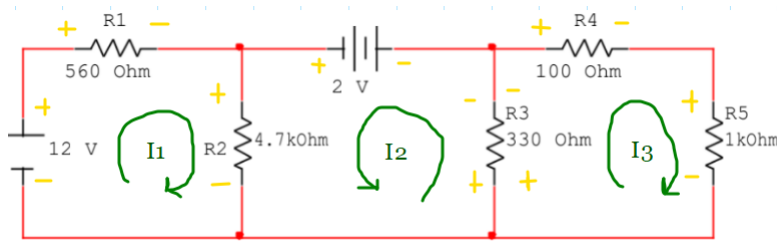


Figure 10. Circuito con direcciones de intensidades definidas

Malla 1

$$(0.11) \quad 12V - 560I_1 - 4700I_1 - 4700I_2 = 0$$

$$-5260I_1 - 4700I_2 = -12V$$

Malla 2

$$(0.12) \quad -4700I_1 - 4700I_2 + 2V - 330I_2 - 330I_3 = 0$$

$$-4700I_1 - 5030I_2 - 330I_3 = -2V$$

Malla 3

$$(0.13) \quad -330I_3 - 330I_2 - 100I_3 - 1000I_3 = 0$$

$$-330I_2 - 1430I_3 = 0$$

I_1	I_2	I_3	RTA
-5260	-4700	0	-12
-4700	-5030	-330	-2
0	-330	-1430	0

$$(0.14) \quad I_1 = 0,0125A$$

$$(0.15) \quad I_2 = 0,00116A$$

$$(0.16) \quad I_3 = 0,00267A$$

$$(0.17) \quad \begin{aligned} I_{R5} &= 0,00267A \\ I_{R5} &= 2,67mA \end{aligned}$$

$$(0.18) \quad \begin{aligned} V_{R5} &= I_{R5} \times R5 \\ V_{R5} &= 2,67 \times 10^{-3}A \times 1000\Omega \\ V_{R5} &= 2,67V \end{aligned}$$