



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ANEXOS LABORATORIO 5

Guamán Jhennifer, Lema Brianda, Mayorga Christopher

Universidad de las Fuerzas Armadas, Av. General Rumiñahui s/n Sangolquí-Ecuador

(jtguaman, blema, cdmayorga3)@espe.edu.es

8 de Julio del 2020

Laboratorio de Circuitos Eléctricos NRC: 8703

Instructor: Darwin Alulema

ANEXOS

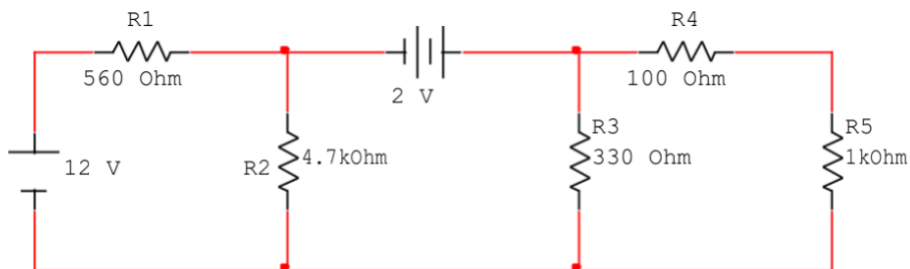


Figure 1. Circuito para comprobar el Teorema de Thévenin

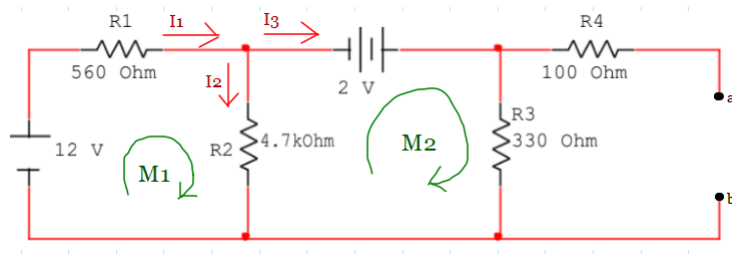


Figure 2. Primer paso, quitamos R5 y lo convertimos en una tensión en circuito abierto

A

$$(0.1) \quad I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

M1

$$(0.2) \quad \begin{aligned} 12V - 560I_1 - 4700I_2 &= 0 \\ 560I_1 + 4700I_2 &= 12V \\ 560I_1 + 4700I_2 &= 12V \\ \hline 4 \\ 140I_1 + 1175I_2 &= 3V \end{aligned}$$

M2

$$(0.3) \quad \begin{aligned} -2V - 330I_3 + 4700I_2 &= 0 \\ 4700I_2 - 330I_3 &= 2V \\ 4700I_2 - 330I_3 &= 2V \\ \hline 2 \\ 2350I_2 + 165I_3 &= 1V \end{aligned}$$

I_1	I_2	I_3	RTA
1	-1	-1	0
140	1175	0	3
0	2350	165	1

$$(0.4) \quad I_1 = 0,012A$$

$$(0.5) \quad I_2 = 0,0012A$$

$$(0.6) \quad I_3 = 0,011A$$

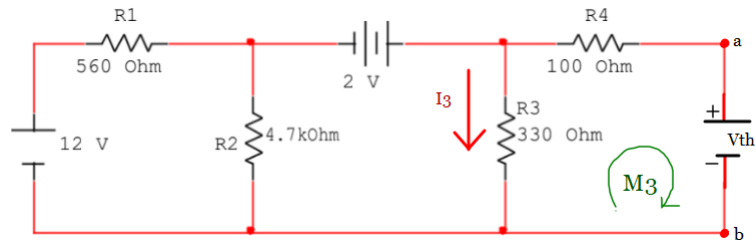


Figure 3. Calculamos el voltaje de Thévenin

$$\begin{aligned}
 -V_{th} + 330I_3 &= 0 \\
 V_{th} &= 330I_3 \\
 V_{th} &= 330(0,011) \\
 V_{th} &= 3.63V
 \end{aligned}$$

(0.7)

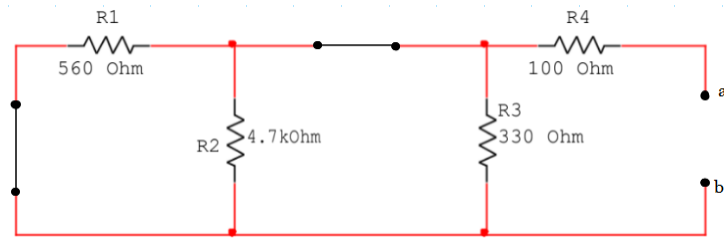


Figure 4.

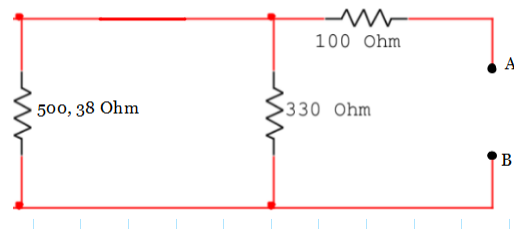


Figure 5.

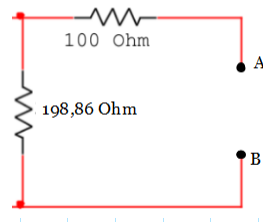


Figure 6.

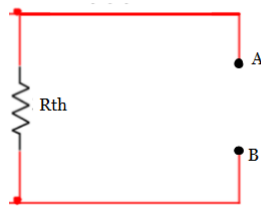


Figure 7.

(0.8)

$$R_{th} = 100 + 198,86$$

$$R_{th} = 298,86 \text{ Ohm}$$

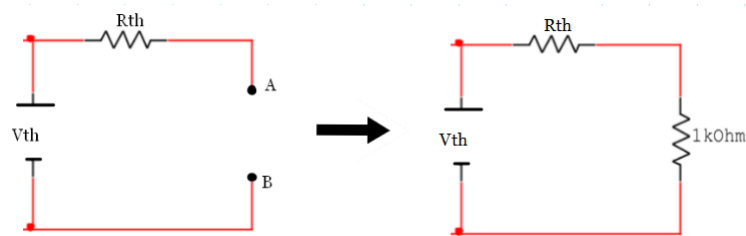


Figure 8.



Figure 9.

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{V}{R} \\
 (0.9) \quad I &= \frac{3,63V}{1298,86\Omega} \\
 I &= 2,79mA
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V &= I \times R \\
 (0.10) \quad V &= 2,79 \times 10^{-3}A \times 1000\Omega \\
 V &= 2,79V
 \end{aligned}$$